自感与涡流 · 高考真题专题练习

一、自感现象

1. (2010 · **海南卷** · 7) 下列说法正确的是 (　)


A. 当线圈中电流不变时，线圈中没有自感电动势

B. 当线圈中电流反向时，线圈中自感电动势的方向与线圈中原电流的方向相反

C. 当线圈中电流增大时，线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相反

D. 当线圈中电流减小时，线圈中自感电动势的方向与线圈中电流的方向相反

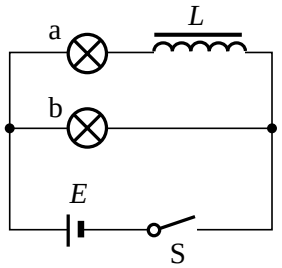2. (2007 · **海南卷** · 3) 在如图所示的电路中，a、b 为两个完全相同的灯泡，L 为自感线圈，E 为电源，S 为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序，下列说法正确的是 (　)




A. 合上开关，a 先亮，b 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭

B. 合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a 先熄灭，b 后熄灭

C. 合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭

D. 合上开关，a、b 同时亮；断开开关，b 先熄灭，a 后熄灭

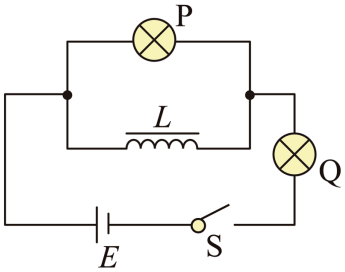3. (2023 · **北京卷** · 5) 如图所示，L 是自感系数很大、电阻很小的线圈，P、Q 是两个相同的小灯泡，开始时，开关 S 处于闭合状态，P 灯微亮，Q 灯正常发光，断开开关 (　)



A. P 与 Q 同时熄灭　　B. P 比 Q 先熄灭

C. Q 闪亮后再熄灭　　D. P 闪亮后再熄灭

4. (2017 · **北京卷** · 19) 图 1 和图 2 是教材中演示自感现象的两个电路图，L_1 和 L_2 为电感线圈。实验时，断开开关 S_1 瞬间，灯 A_1 突然闪亮，随后逐渐变暗；闭合开关 S_2，灯

A_2 逐渐变亮，而另一个相同的灯 A_3 立即变亮，最终 A_2 与 A_3 的亮度相同。下列说法正确的是（　）

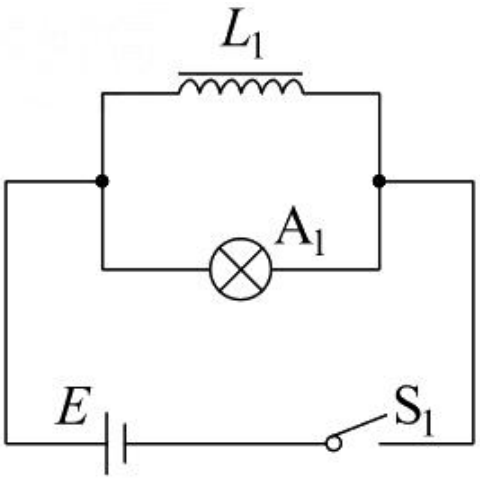


图 1

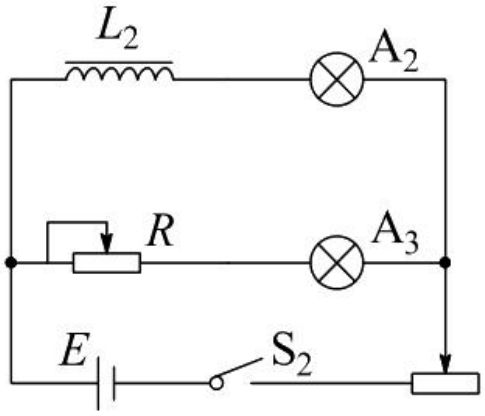


图 2


A. 图 1 中，A_1 与 L_1 的电阻值相同

B. 图 1 中，闭合 S_1，电路稳定后，A_1 中电流大于 L_1 中电流

C. 图 2 中，变阻器 R 与 L_2 的电阻值相同

D. 图 2 中，闭合 S_2 瞬间，L_2 中电流与变阻器 R 中电流相等

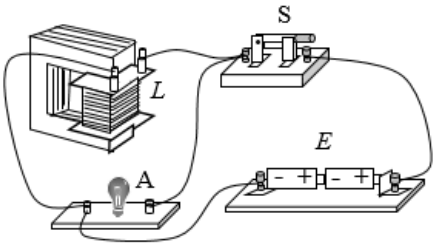
5. (2011 · **北京卷** · 19) 某同学为了验证断电自感现象，自己找来带铁心的线圈 L、小灯泡 A、开关 S 和电池组 E，用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后，闭合开关 S，小灯泡发光；再断开开关 S，小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复，仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象，他冥思苦想找不出原因。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是（　）



A. 电源的内阻较大　　B. 小灯泡电阻偏大

C. 线圈电阻偏大　　D. 线圈的自感系数较大

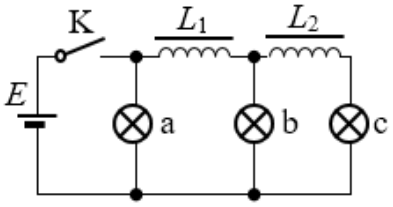
6. (2008 · **江苏卷** · 8) 如图所示的电路中，三个相同的灯泡 a、b、c 和电感 L_1、L_2 与直流电源连接，电感的电阻忽略不计，电键 K 从闭合状态突然断开时，下列判断正确的有（　）




A. a 先变亮，然后逐渐变暗　　B. b 先变亮，然后逐渐变暗

C. c 先变亮，然后逐渐变暗　　D. b、c 都逐渐变暗

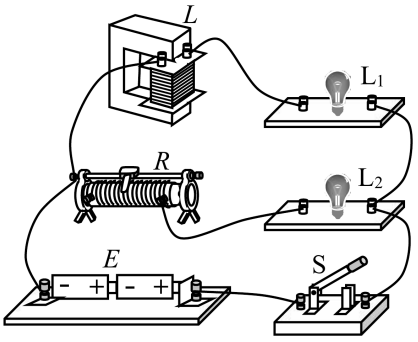
7. (2010 · **北京卷** · 19) 在如图所示的电路中，两个相同的小灯泡 L_1 和 L_2 分别串联一个带铁芯的电感线圈 L 和一个滑动变阻器 R。闭合开关 S 后，调整 R，使 L_1 和 L_2 发光的亮度一样，此时流过两个灯泡的电流均为 I。然后，断开 S。若 t' 时刻再闭合 S，则在 t' 前后的一小段时间内，正确反映流过 L_1 的电流 i_1、流过 L_2 的电流 i_2 随时间 t 变化的图像是 (　)




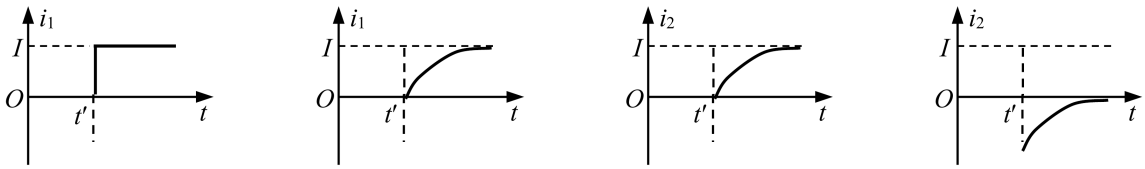


A.　　B.　　C.　　D.

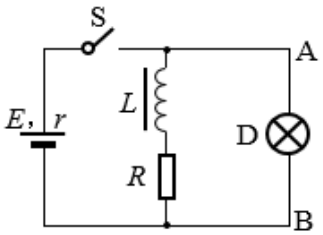8. (2010 · **江苏卷** · 4) 如图所示的电路中，电源的电动势为 E，内阻为 r，电感 L 的电阻不计，电阻 R 的阻值大于灯泡 D 的阻值，在 $t=0$ 时刻闭合开关 S，经过一段时间后，在 $t=t_1$ 时刻断开 S，下列表示 A、B 两点间电压 U_{AB} 随时间 t 变化的图象中，正确的是 (　)




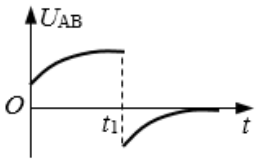


A.

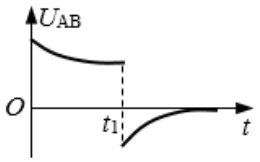

B.

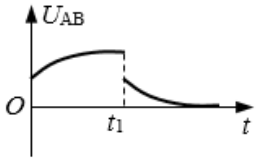


C.

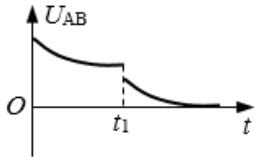

D.

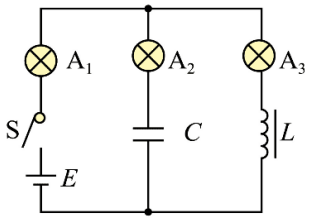9. (2025 · **北京卷** · 9) 如图所示，线圈自感系数为 L，电容器电容为 C，电源电动势为 E，A_1、A_2 和 A_3 是三个相同的小灯泡。开始时，开关 S 处于断开状态。忽略线圈电阻和电源内阻，将开关 S 闭合，下列说法正确的是（　）




A. 闭合瞬间，A_1 与 A_3 同时亮起

B. 闭合后，A_2 亮起后亮度不变


C. 稳定后，A_1 与 A_3 亮度一样

D. 稳定后，电容器的电荷量是 CE

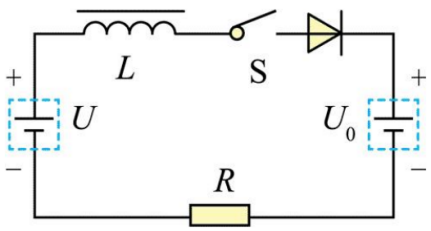
10. (2025 · **浙江 1 月选考** · 9) 新能源汽车日趋普及，其能量回收系统可将制动时的动能回收再利用，当制动过程中回收系统的输出电压（U）比动力电池所需充电电压（U_0）低时，不能直接充入其中。在下列电路中，通过不断打开和闭合开关 S，实现由低压向高压充电，其中正确的是（　）




A.

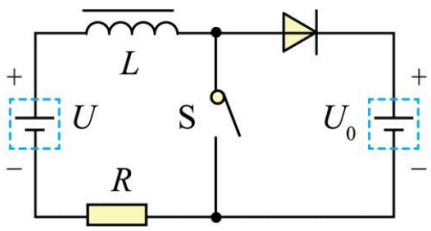

B.

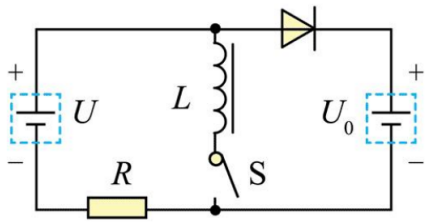

C.

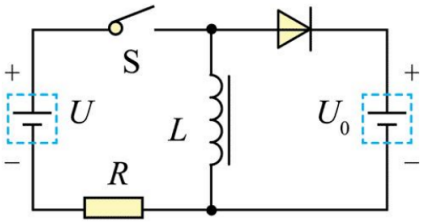


D.

二、涡流、电磁阻尼和电磁驱动

11. (2024 · **湖北卷** · 1)《梦溪笔谈》中记录了一次罕见的雷击事件：房屋被雷击后，屋内的银饰、宝刀等金属熔化了，但是漆器、刀鞘等非金属却完好（原文为：有一木格，其中杂贮诸器，其漆器银扣者，银悉熔流在地，漆器曾不焦灼。有一宝刀，极坚钢，就刀室中熔为汁，而室亦俨然）。导致金属熔化而非金属完好的原因可能为（ ）

A. 摩擦　　B. 声波　　C. 涡流　　D. 光照

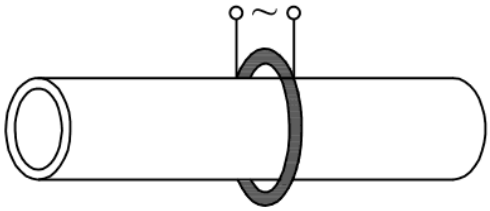12. (2020 · **全国卷Ⅱ** · 14) 管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如图所示，圆管通过一个接有高频交流电源的线圈，线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流，电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为（ ）



A. 库仑　　B. 霍尔　　C. 洛伦兹　　D. 法拉第

13. (2024 · **甘肃卷** · 6) 工业上常利用感应电炉冶炼合金，装置如图所示。当线圈中通有交变电流时，下列说法正确的是（ ）




A. 金属中产生恒定感应电流

B. 金属中产生交变感应电流

C. 若线圈匝数增加，则金属中感应电流减小

D. 若线圈匝数增加，则金属中感应电流不变

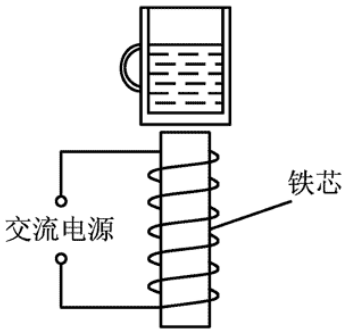
14. (2014 · **江苏卷** · 7) 如图所示，在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯，现接通交流电源，过了几分钟，杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间，下列措施可行的有（　）



A. 增加线圈的匝数　　B. 提高交流电源的频率

C. 将金属杯换为瓷杯　　D. 取走线圈中的铁芯

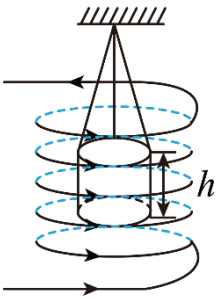15. (2022 · **浙江 1 月选考** · 13) 如图所示，将一通电螺线管竖直放置，螺线管内部形成方向竖直向上、磁感应强度大小 $B=kt$ 的匀强磁场，在内部用绝缘轻绳悬挂一与螺线管共轴的金属薄圆管，其电阻率为 ρ、高度为 h、半径为 r、厚度为 d（$d \ll r$），则（　）




A. 从上向下看，圆管中的感应电流为逆时针方向


B. 圆管的感应电动势大小为 $\frac{k\pi r^2}{h}$

C. 圆管的热功率大小为 $\frac{\pi dhk^2r^3}{2\rho}$

D. 轻绳对圆管的拉力随时间减小

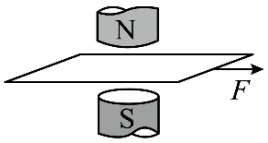16. (2025 · **河南卷** · 5) 如图，一金属薄片在力 F 作用下自左向右从两磁极之间通过。当金属薄片中心运动到 N 极的正下方时，沿 N 极到 S 极的方向看，下列图中能够正确描述金属薄片内涡电流绕行方向的是（　）



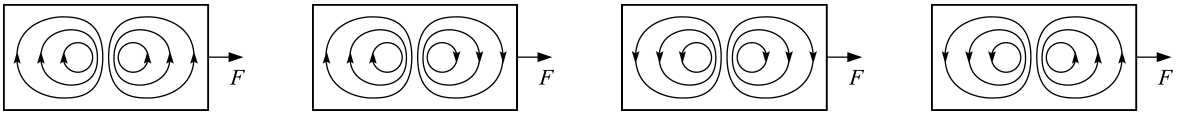

A.　　B.　　C.　　D.

17. (2015 · **山东卷** · 17) 如图，一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速。在圆盘减速过程中，以下说法正确的是（　）




A. 处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高

B. 所加磁场越强越易使圆盘停止转动

C. 若所加磁场反向，圆盘将加速转动

D. 若所加磁场穿过整个圆盘，圆盘将匀速转动

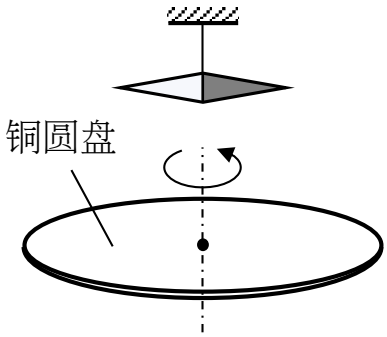18. (2015 · **全国卷 I** · 19) 1824 年，法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜圆盘水平放置，在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针，如图所示。实验中发现，当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时，磁针也随着一起转动起来，但略有滞后。下列说法正确的是（　）




A. 圆盘上产生了感应电动势

B. 圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动

C. 在圆盘转动的过程中，磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化

D. 圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流，此电流产生的磁场导致磁针转动

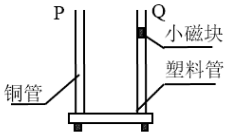19. (2014 · **广东卷** · 15) 如图所示，上下开口、内壁光滑的铜管 P 和塑料管 Q 竖直放置，小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放，并落至底部，则小磁块（　）



A. 在 P 和 Q 中都做自由落体运动

B. 在两个下落过程中的机械能都守恒

C. 在 P 中的下落时间比在 Q 中的长


D. 落至底部时在 P 中的速度比在 Q 中的大

20. (2014 · **全国大纲卷** · 20) 很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放，形成一很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置，其下端与圆筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速率 (　)

A. 均匀增大　　B. 先增大，后减小

C. 逐渐增大，趋于不变　　D. 先增大，再减小，最后不变

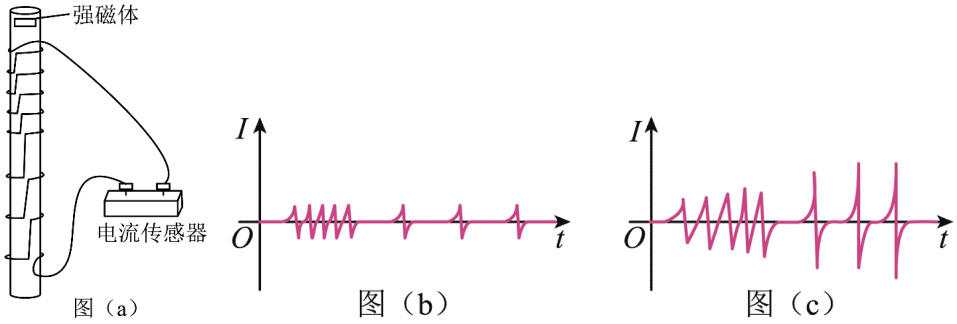21. (2023 · **全国乙卷** · 17) 一学生小组在探究电磁感应现象时，进行了如下比较实验。用图 (a) 所示的缠绕方式，将漆包线分别绕在几何尺寸相同的有机玻璃管和金属铝管上，漆包线的两端与电流传感器接通。两管皆竖直放置，将一很小的强磁体分别从管的上端由静止释放，在管内下落至管的下端。实验中电流传感器测得的两管上流过漆包线的电流 I 随时间 t 的变化分别如图 (b) 和图 (c) 所示，分析可知 (　)




A. 图 (c) 是用玻璃管获得的图像


B. 在铝管中下落，小磁体做匀变速运动

C. 在玻璃管中下落，小磁体受到的电磁阻力始终保持不变


D. 用铝管时测得的电流第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的短

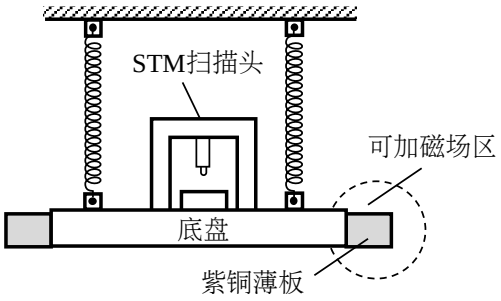22. (2017 · **全国卷 I** · 18) 扫描隧道显微镜 (STM) 可用来探测样品表面原子尺寸上的形貌，为了有效隔离外界振动对 STM 的扰动，在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板，并施加磁场来快速衰减其微小振动，如图所示，无扰动时，按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场；出现扰动后，对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是 (　)




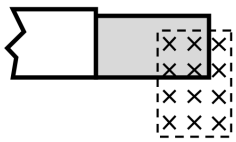


A.

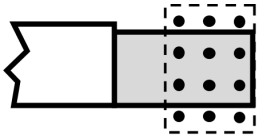

B.

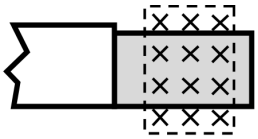


C.

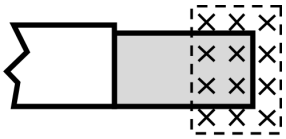

D.

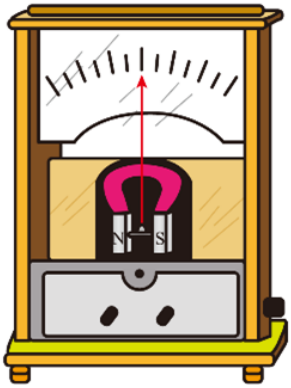23. (2021 · **北京卷** · 11) 某同学搬运如图所示的磁电式电流表时，发现表针晃动剧烈且不易停止。按照老师建议，该同学在两接线柱间接一根导线后再次搬运，发现表针晃动明显减弱且能很快停止。下列说法正确的是（ ）




A. 未接导线时，表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势

B. 未接导线时，表针晃动剧烈是因为表内线圈受到安培力的作用

C. 接上导线后，表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势

D. 接上导线后，表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用

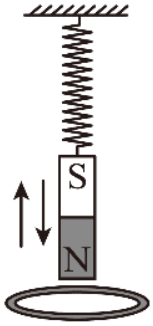24. (2025 · **北京卷** · 10) 绝缘的轻质弹簧上端固定，下端悬挂一个磁铁。将磁铁从弹簧原长位置由静止释放，磁铁开始振动，由于空气阻力的影响，振动最终停止。现将一个闭合铜线圈固定在磁铁正下方的桌面上（如图所示），仍将磁铁从弹簧原长位置由静止释放，振动最终也停止。则（ ）



A. 有无线圈，磁铁经过相同的时间停止运动


B. 磁铁靠近线圈时，线圈有扩张趋势

C. 磁铁离线圈最近时，线圈受到的安培力最大

D. 有无线圈，磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能相同

三、实验题与计算题

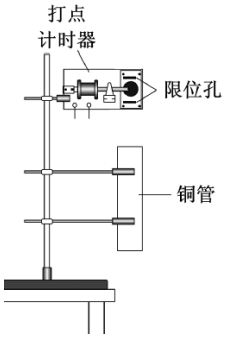25. (2015 · **江苏卷** · 11) 某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律。实验装置如图所示，打点计时器的电源为 50 Hz 的交流电。



(1) 下列实验操作中，不正确的有_____。


(A) 将铜管竖直地固定在限位孔的正下方

(B) 纸带穿过限位孔，压在复写纸下面

(C) 用手捏紧磁铁保持静止，然后轻轻地松开让磁铁下落

(D) 在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源

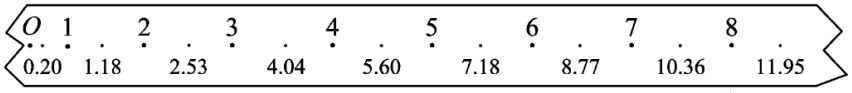(2) 该同学按正确的步骤进行实验（记为“实验①”），将磁铁从管口处释放，打出一条纸带，取开始下落的一段，确定一合适的点为 O 点，每隔一个计时点取一个计数点，标为 1，2，…，8。用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到 O 点的距离，记录在纸带上，如图所示。



（单位：cm）

计算相邻计时点间的平均速度 $\bar{v}$，粗略地表示各计数点的速度，抄入下表。请将表中的数据补充完整。

位置	1	2	3	4	5	6	7	8
$\bar{v}$ (cm/s)	24.5	33.8	37.8	_____	39.5	39.8	39.8	39.8

(3) 分析上表的实验数据可知：在这段纸带记录的时间内，磁铁运动速度的变化情况是_____；磁铁受到阻尼作用的变化情况是_____。

(4) 该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管，重复上述实验操作（记为“实验②”），结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同。请问实验②是为了说明什么？对比实验①和②的结果可得到什么结论？

_____

26. (2021 · **北京卷** · 19) 类比是研究问题的常用方法。

(1) 情境 1：物体从静止开始下落，除受到重力作用外，还受到一个与运动方向相反的空气阻力 $f = kv$（k 为常量）的作用。其速率 v 随时间 t 的变化规律可用方程 $G - kv = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$（①式）描述，其中 m 为物体质量，G 为其重力。求物体下落的最大速率 v_{m}。

(2) 情境 2：如图 1 所示，电源电动势为 E，线圈自感系数为 L，电路中的总电阻为 R。闭合开关 S，发现电路中电流 I 随时间 t 的变化规律与情境 1 中物体速率 v 随时间 t 的变化规律类似。类比①式，写出电流 I 随时间 t 变化的方程；并在图 2 中定性画出 $I - t$ 图线。

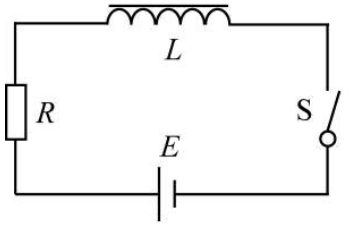


图 1



图 2


(3) 类比情境 1 和情境 2 中的能量转化情况，完成下表。

情境 1	情境 2
物体重力势能的减少量	
物体动能的增加量	
	电阻 R 上消耗的电能

27. (2022 · **重庆卷** · 13) 某同学以金属戒指为研究对象，探究金属物品在变化磁场中的热效应。如图所示，戒指可视为周长为 L、横截面积为 S、电阻率为 ρ 的单匝圆形线圈，放置在匀强磁场中，磁感应强度方向垂直于戒指平面。若磁感应强度大小在 Δt 时间内从 0 均匀增加到 B_0，求：

(1) 戒指中的感应电动势和电流；

(2) 戒指中电流的热功率。

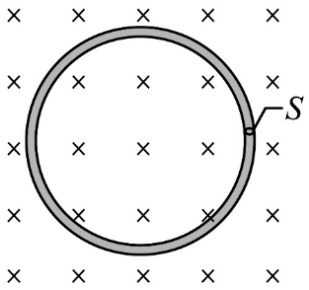

28. (2016 · **天津卷** · 12) 电磁缓速器是应用于车辆上以提高运行安全性的辅助制动装置，其工作原理是利用电磁阻尼作用减缓车辆的速度。电磁阻尼作用可以借助如下模型讨论：如图所示，将形状相同的两根平行且足够长的铝条固定在光滑斜面上，斜面与水平方向夹角为 θ。一质量为 m 的条形磁铁滑入两铝条间，恰好匀速穿过，穿过时磁铁两端面与两铝条的间距始终保持恒定，其引起电磁感应的效果与磁铁不动、铝条相对磁铁运动相同。磁铁端面是边长为 d 的正方形，由于磁铁距离铝条很近，磁铁端面正对两铝条区域的磁场均可视为匀强磁场，磁感应强度为 B，铝条的高度大于 d，电阻率为 ρ。为研究问题方便，铝条中只考虑与磁铁正对部分的电阻和磁场，其他部分电阻和磁场可忽略不计，假设磁铁进入铝条间以后，减少的机械能完全转化为铝条的内能，重力加速度为 g。

(1) 求铝条中与磁铁正对部分的电流 I；

(2) 若两铝条的宽度均为 b，推导磁铁匀速穿过铝条间时速度 v 的表达式；

(3) 在其他条件不变的情况下，仅将两铝条更换为宽度 $b' > b$ 的铝条，磁铁仍以速度 v 进入铝条间，试简要分析说明磁铁在铝条间运动时的加速度和速度如何变化。

